

# Relatório do Trabalho 2

Thamiris Yamate Fischer

**Resumo**—O seguinte relatório tem como objetivo apresentar a construção da arquitetura inspirada no ReduxV, além de justificar as novas instruções selecionadas.

## I. CONSTRUÇÃO DO CIRCUITO

### A. Diagrama de Caixas

1) **Datapath do processador:** O processador foi pensado do seguinte modo:

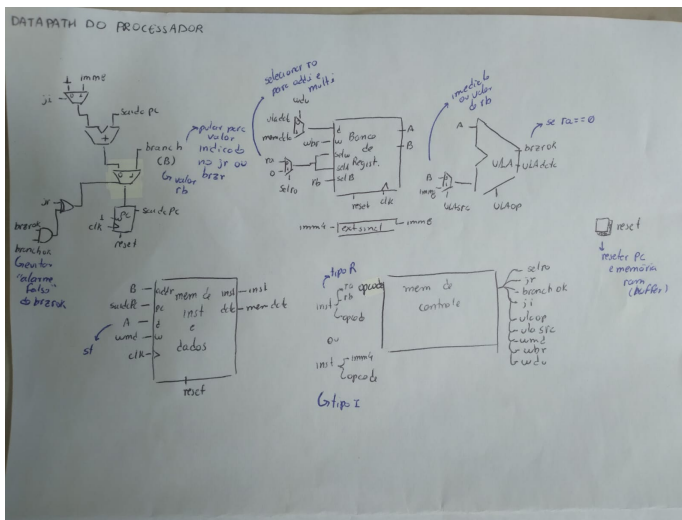


Figura 1. Datapath do Processador

- **Branch:** Tanto o "brzr" quanto o "jr" saltam para o valor que está em rb, já o "ji" salta em relação ao valor atual do Pc.
- **"Zero da ULA- brzrOk:** Para identificar se é necessário fazer um salto no brzr ou não, na ULA há um comparador que indica se o valor de ra é igual à 0.
- **Seleção do r0:** As instruções "addi" e "multi" são executadas no r0, logo, para essas instruções o valor de ra sempre será 0.
- **Reset:** Considerando que inicialmente o processador estará indefinido, esse botão "reseta" o valor do Pc e dos registradores.

2) *ULA*: Na imagem ao lado há os códigos de cada operação da ULA e como foi pensado a implementado.

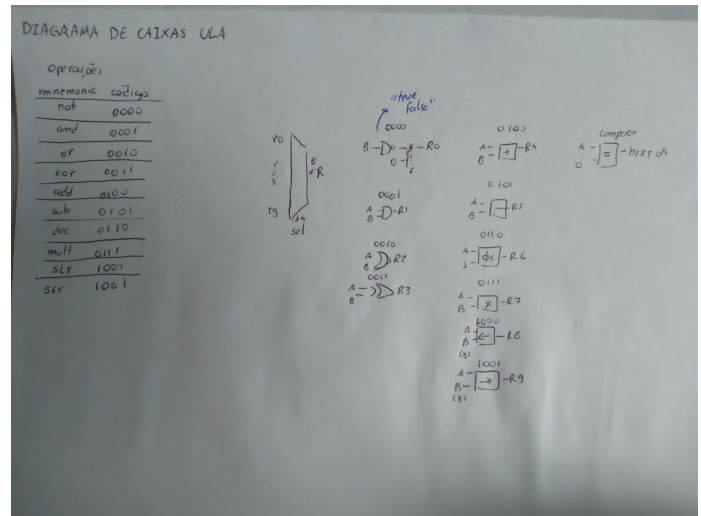


Figura 2. Diagrama de Caixas da ULA

### B. Memória de Controle

Os controladores do processador são:

- **WDU** (write data or ula): Se o valor a ser escrito no registrador vem da memória de dados ou da ULA.
- **WBR** (write bank register): Ativar a escrita no banco de registradores ou não.
- **WMD** (write data memory): Ativar a escrita na memória de dados ou não.
- **ULASrc** (Ula source): Se o valor vem do rb ou do imediato.
- **ULAOp**: Qual operação será feita na ULA, de acordo com a codificação da imagem anterior.
- **ji**: Se a instrução é o jump immediate.
- **branchOk**: Evitar "falso alarme" do brzrOk, assim evitando saltos sem ser com o brzr.
- **jr**: Se a instrução é o jump register.
- **Selr0**: Selecionar o r0 para as instruções addi e multi.

MEMÓRIA DE CONTROLE											
opcode	mnemonic	u	u	u	u	u	u	u	u	u	u
0000	brzr	0	0	0	0	0011	0	1	0	0	0
0001	ji	0	0	0	1	0100	1	0	0	0	0
0010	ld	1	1	0	0	0100	0	0	0	0	0
0011	st	0	0	1	0	0100	0	0	0	0	0
0100	addi	0	1	0	1	0100	0	0	0	0	1
0101	multi	0	1	0	1	0111	0	0	0	0	1
0110	dec	0	1	0	0	0110	0	0	0	0	0
0111	jr	0	0	0	0	0100	0	0	1	0	0
1000	rb	0	1	0	0	0000	0	0	0	0	0
1001	and	0	1	0	0	0001	0	0	0	0	0
1010	or	0	1	0	0	0010	0	0	0	0	0
1011	xor	0	1	0	0	0011	0	0	0	0	0
1100	add	0	1	0	0	0100	0	0	0	0	0
1101	sub	0	1	0	0	0101	0	0	0	0	0
1110	slr	0	1	0	0	1000	0	0	0	0	0
1111	scr	0	1	0	0	1001	0	0	0	0	0

Figura 3. Memória de controle

## II. ASSEMBLY

### A. Novas instruções

Após analisar algumas dificuldades de implementação do assembly no trabalho anterior e refletir sobre quais instruções poderiam ajudar a tornar o código mais limpo e claro, foram desenvolvidos essas três instruções:

- **multi** (multiplica imediato): Com o slr é possível alcançar valores distantes sem precisar utilizar vários addi em sequência, porém, há menos controle sobre os valores da multiplicação, já que o slr multiplica apenas por 2 e suas potências. Então, a fim de evitar o uso de vários addi em sequência e para poder ter mais controle sobre os valores que desejo para r0, resolvi implementar o multi, em que  $R[r0] = R[r0] * imm$ ;
- **dec** (decrementa 1): Ao longo do código, o registrador r1 é fixado como "ponteiro" para os vetores e r2 como contador e valor a ser inserido nos vetores A e B. No trabalho anterior decrementar esses registradores em 1 se mostrou muito recorrente para, no r1, "andar" pelo vetor e, no r2, para decrementar o contador e o valor dos vetores, porém para isso era necessário tomar r0 como auxiliar, atribuindo o valor 1 ou guardar essa constante em memória. Então, para evitar esses dois casos resolvi implementar o dec ra, em que  $R[ra] = R[ra] - 1$ ;
- **jr** (jump register): No trabalho anterior, em um dos loops, foi necessário fazer diversos pequenos saltos com o ji devido à sua limitação. Como o código fica poluído desse modo, resolvi implementar o jr rb, em que  $Pc = R[rb]$ .

### B. Novo código

```
;; Nessa versao o R nao sera inicializado com
;; zeros
;; Memoria
```

```
;; addi 15 | #255 = 10 | Contador soma
;; addi 14 | #254 = r3 | Salto brzr
;; addi 13 | #253 = jr | Retorno

;; Registradores
;; r0 = puxar valores da memoria, auxiliar
;; r1 = ponteiro para os vetores
;; r2 = contador, armazenar valores dos vetores
;; r3 = salto brzr ou jr

;; Forcar valor zero nos Registradores
xor r0, r0
xor r1, r1
xor r2, r2
xor r3, r3

;; Armazenar valores em memoria e Calcular ponteiro
r1
addi 5
multi 2
add r3, r0 ;; r3 = 10
multi 2
add r2, r0 ;; r2 = 20
dec r2 ;; r2 = 19
multi 7 ;; r0 = 140
add r1, r0 ;; r1 = 140
dec r1 ;; r1 = 139 | final de B
xor r0, r0
addi 15
st r3, r0 ;; #255 = 10

;; Calcular salto jr
xor r0, r0
addi 6
multi 4 ;; 24
addi -1 ;; 23
add r3, r0 ;; r3 = 33
xor r0, r0
addi 13
st r3, r0 ;; #253 = 33

;; Calcular salto r3 brzr
xor r0, r0
addi 3
multi 6
add r3, r0 ;; r3 = 50
xor r0, r0
addi 14
st r3, r0 ;; #254 = 50
xor r0, r0 ;; retorno jr
addi 14
ld r3, r0 ;; #254 = 50

xor r0, r0
st r2, r1 ;; B[r1] = r2
addi 5
multi 2 ;; r0 = 10
sub r1, r0 ;; r1 = 10
dec r2 ;; r2 = r2 - 1 | Numero par
st r2, r1 ;; A[r1] = r2
brzr r2, r3 ;; Loop sai aqui, quando o ultimo
par aparece A = r2 = 0 -> r0 = 10
dec r2 ;; r2 = r2 - 1 | Numero impar
add r1, r0 ;; Retornar para B
dec r1 ;; Decrementar uma posicao
xor r0, r0 ;; limpar r0
addi 13
ld r3, r0 ;; r3 = 33
jr r3
addi -5 ;; r0 = 10 - 5 = 5 | r3 = 50 + 5 = 55
add r3, r0 ;; r3 = 55
xor r0, r0
addi 14
st r3, r0 ;; #254 = 55
```

```

xor r0, r0 ;;retorno brzr
ld r2, r1 ;; r2 = val.A
addi 5
multi 2 ;; r0 = 10
add r1, r0 ;; Ir para B
ld r3, r1 ;; r3 = val.B
add r2, r3 ;; r2 = val.A + val.B
add r1, r0 ;; Ir para R
st r2, r1 ;; Guardar em R
multi 2 ;; r0 = 20
addi -1 ;; r0 = 19
sub r1, r0 ;; Ir para A somado em 1 pos
xor r0, r0
addi 14
ld r3, r0 ;; r3 = #254
addi 1 ;; #255
ld r2, r0 ;; r2 = contador
dec r2 ;; decrementa r2
st r2, r0 ;; guarda iterador
not r2, r2
brzr r2, r3
ji 0 ;; halt

```

Listing 1. Assembly do T2

### III. OBSERVAÇÕES

- O circuito se inicia indefinido, logo, antes de rodar o projeto é necessário apertar o botão de reset e colocar um dos códigos na memória ram.
- No logisim, há apenas uma memória de dados para os dois códigos (trabalho 1 e trabalho 2). Logo, para rodar cada um deles é necessário colocá-los na memória ram antes.
- Assim como o ji no trabalho 1, o jr e o brzr também saltam para uma instrução anterior à que realmente deve ser executada, isso é feito, pois apenas a instrução seguinte é executada.
- No circuito há displays abaixo do processador, o objetivo deles é visualizar o que o código está fazendo.